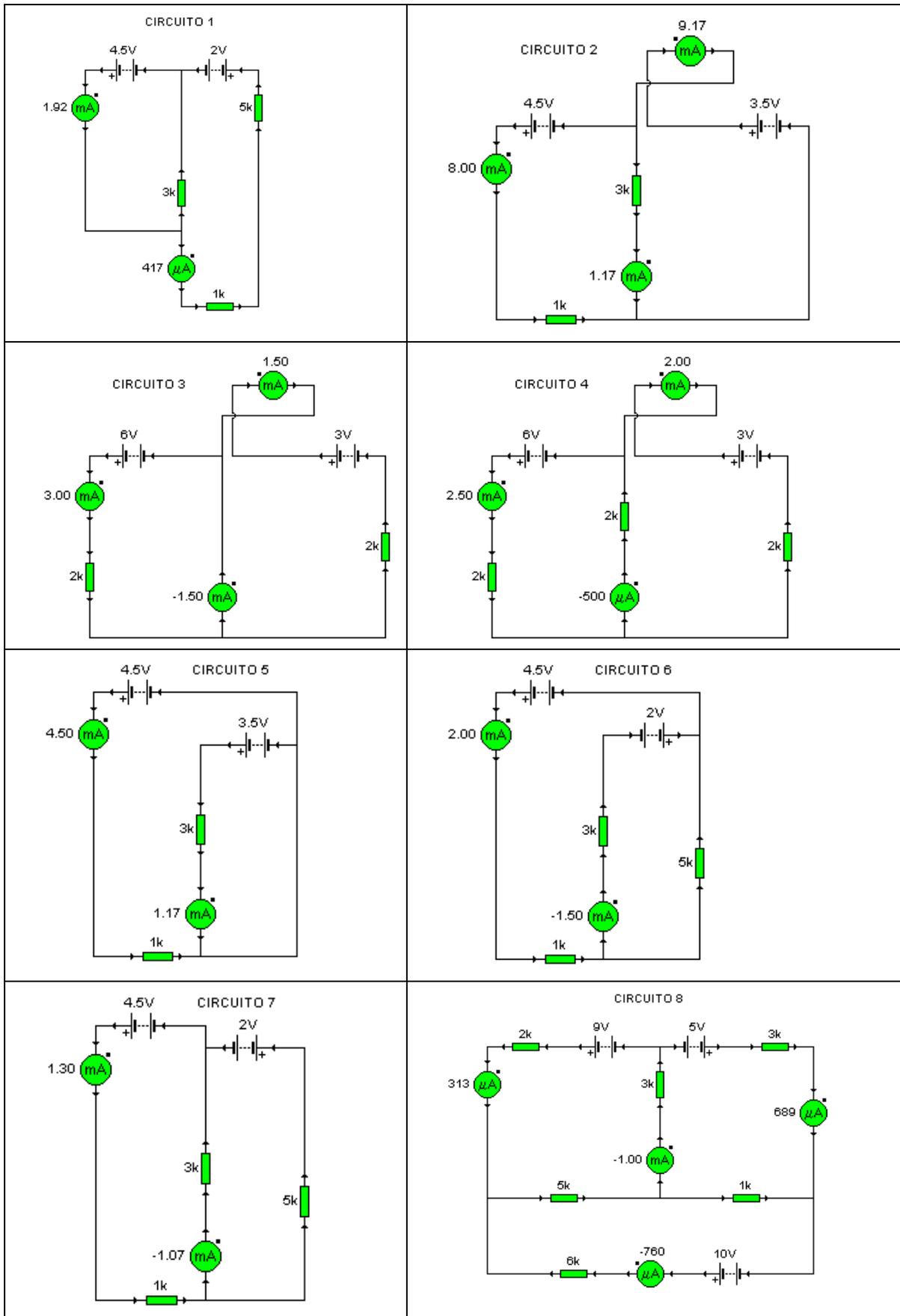


Ejercicios de Electrónica

Boletín EAN6: Leyes de Kirchhoff

Revisado marzo 2023

- Resuelve los circuitos que aparecen en las siguientes figuras, aplicando para ello las leyes de Kirchhoff.



2. Resuelve los circuitos que aparecen en las siguientes figuras, utilizando las leyes de Kirchhoff.

